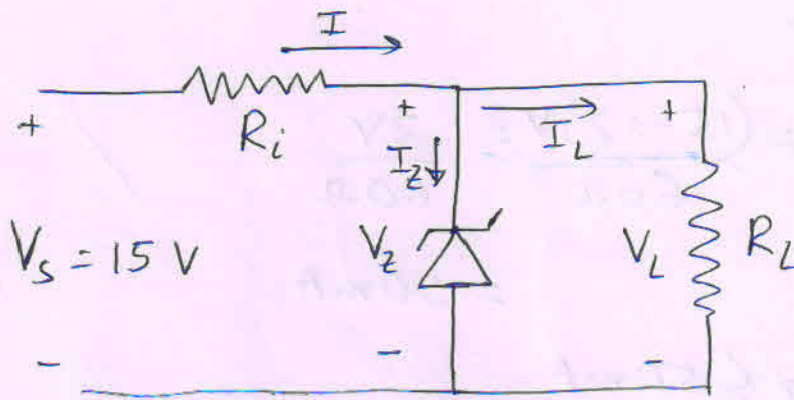


ESC 201 Solutions - Assignment 6

Ans 1.



$$V_Z = V_L = 12V \text{ (Zener mode).}$$

$$I_{Z, \min} = 2mA.$$

$$P_{Z, \max} = 0.6W = V_Z \cdot I_{Z, \max}$$

$$\Rightarrow (12V) I_{Z, \max} = 0.6W$$

$$\Rightarrow I_{Z, \max} = \left(\frac{0.6}{12} \right) A = 50mA$$

$$\Rightarrow 2mA \leq I_Z \leq 50mA \text{ [Zener mode]}$$

By KCL,

$$I_Z = I - I_L$$

$$= \frac{V_s - V_Z}{R_i} - I_L$$

$$= \frac{(15-12)V}{R_i} - I_L = \frac{3V}{R_i} - I_L$$

$$2mA \leq I_Z \leq 50mA$$

$$\Rightarrow 2mA \leq \frac{3V}{R_i} - I_L \leq 50mA$$

$$\Rightarrow \frac{3V}{50mA + I_L} < R_i < \frac{3V}{2mA + I_L}$$

\therefore Minimum R_i (i.e. for $I_L \rightarrow 0$; for $R_L \rightarrow \infty$)

$$= R_{i, \min} = \frac{3V}{50mA} = 60\Omega$$

With $R_i = 60 \Omega$

$$I = \frac{V_s - V_z}{R_i} = \frac{(15 - 12)V}{60 \Omega} = \frac{3V}{60 \Omega} = 50 \text{ mA}$$

$$2 \text{ mA} \leq I_z \leq 50 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ mA} \leq I - I_L \leq 50 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow -48 \text{ mA} \leq -I_L \leq 0 \quad [\text{Using } I = 50 \text{ mA}]$$

$$\Rightarrow 0 \leq I_L \leq 48 \text{ mA}$$


$$\textcircled{a} \text{ Also, } I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_z}{R_L} = \frac{12V}{R_L}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{12V}{R_L} \leq 48 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \frac{12V}{48 \text{ mA}} \leq R_L < \infty$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{L, \min} = \frac{12V}{48 \text{ mA}} = 250 \Omega}$$

Ans 2.

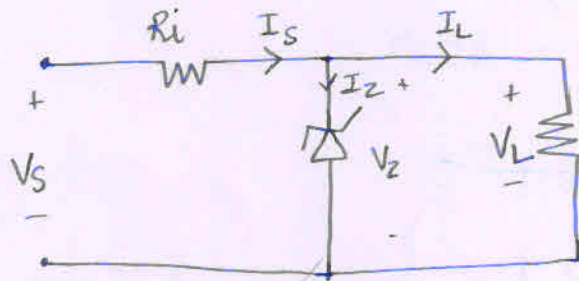

$$V_L = 12V, V_S = 20V, \\ 0 \leq I_L \leq 100mA$$

$$I_S = \frac{V_S - V_L}{R_i} = \frac{V_S - V_Z}{R_i} \quad (\because V_Z = V_L)$$

$$\text{also, } I_S = I_Z + I_L$$

$$\therefore I_Z + I_L = \frac{V_S - V_Z}{R_i}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_S - V_Z}{R_i} - I_Z$$

$$\text{also, } 0 \leq \frac{V_S - V_Z}{R_i} - I_Z \leq 0.1$$

$$\Rightarrow -\frac{V_S - V_Z}{R_i} \leq -I_Z \leq 0.1 - \frac{V_S - V_Z}{R_i}$$

$$\Rightarrow \frac{V_S - V_Z}{R_i} \geq I_Z \geq \frac{V_S - V_Z}{R_i} - 0.1$$

$$P_{Z, \max} = V_Z \cdot I_{Z, \max}$$

$$\text{Since, } \frac{V_S - V_Z}{R_{i \min}} \geq I_{Z, \max} \geq \frac{V_S - V_Z}{R_{i \min}} - 0.1$$

The value of $I_{Z, \max}$ is set by its lower limit being ≥ 0 . This restriction the minimum $P_{Z, \max}$

$$\therefore \min(I_{Z, \max}) = \frac{20 - 12}{R_{i \min}} - 0.1$$

Since $I_{Z, \max}$ cannot be negative, minimum value of $I_{Z, \max}$ is 0

$$\therefore \frac{20 - 12}{R_{i \min}} - 0.1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{8}{R_{imin}} = 0.1$$

$$\text{or } R_{imin} = \frac{8}{0.1} \Omega = 80 \Omega$$



Because $I_{Z,max} \leq 0.1$

$$P_{Z,max} = V_Z \cdot 0.1$$


$$= 12 \times 0.1 \text{ W}$$

$$\Rightarrow P_{Z,max} = 1.2 \text{ W}$$


Ans 3.

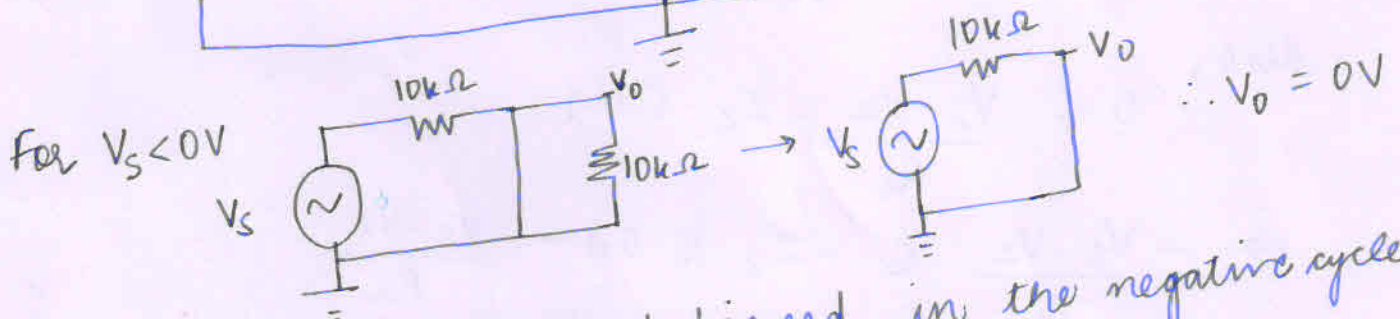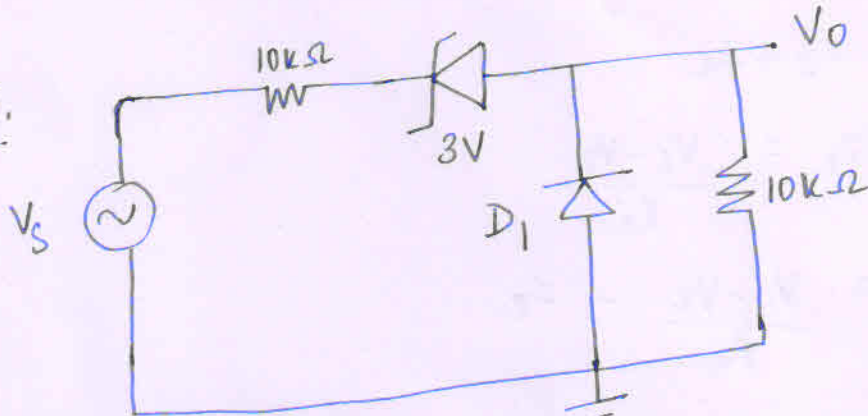

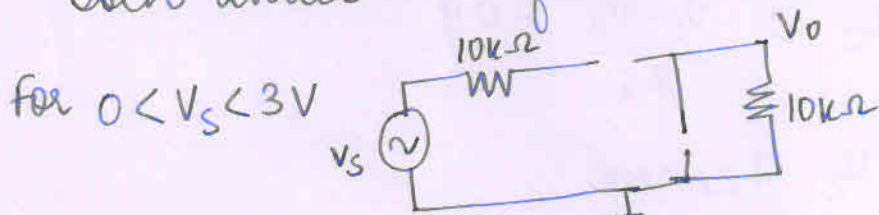Both diodes are forward biased in the negative cycle.




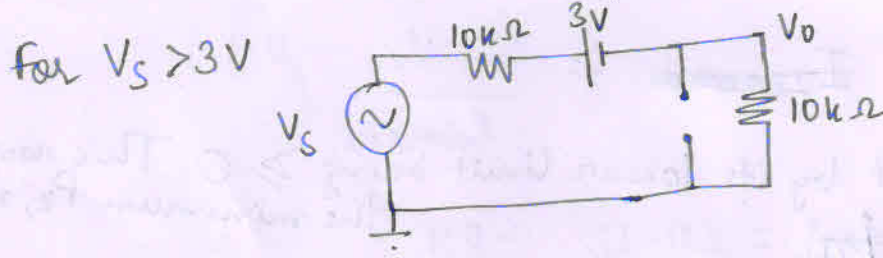$V_o = 0V$ as both diodes are reverse biased.




$$\therefore V_o = \frac{(V_s - 3) \times 10}{20}$$

$$\Rightarrow V_o = 0.5 V_s - 1.5$$

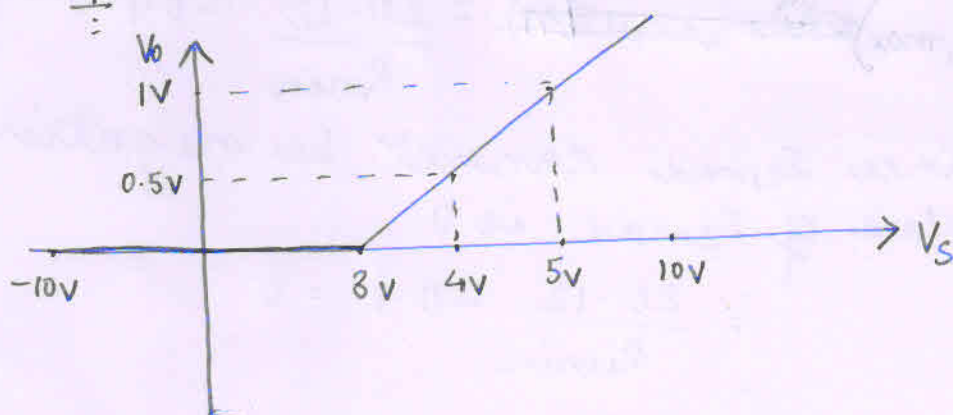

Ans 4.

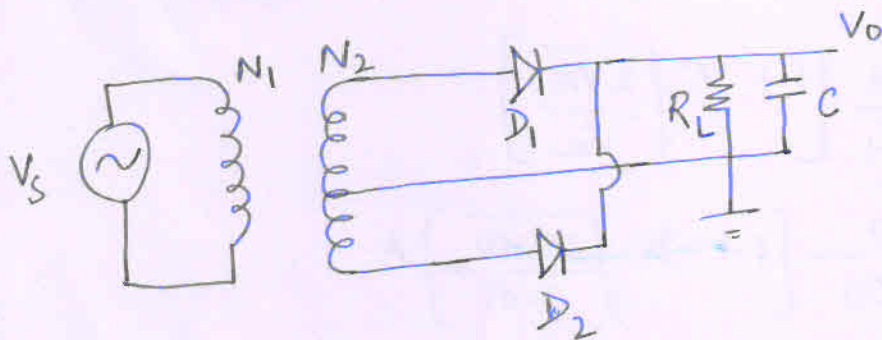

$$V_\gamma = 0.7V, V_0 = 10V$$
$$\therefore V_i = V_0 + V_\gamma = 10 + 0.7V = 10.7V$$

$$\frac{N_1}{N_2/2} = \frac{V_s}{V_i} = \frac{220 \times \sqrt{2}}{10.7}$$

$$\therefore \frac{N_1}{N_2} = \frac{110 \times \sqrt{2}}{10.7} = 14.53$$

Ripple voltage, $V_r = \frac{V_M}{2fR_L C}$

$$\text{Also, } V_r \leq 0.2V$$

$$\therefore \frac{V_M}{2fR_L C} \leq 0.2V$$

$$\Rightarrow \frac{10}{2 \times 50 \times 1000 \times C} \leq 0.2$$

$$\text{or } C \geq \frac{10}{100 \times 1000 \times 0.2} \text{ F}$$

$$\Rightarrow C \geq 0.5 \text{ mF}$$

$$R_L C = \frac{1000 \times 5}{10000} \text{ s} = 0.05 \text{ s}$$

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{2 \times 50} \text{ s} = 0.01 \text{ s}$$

$$\therefore R_L C \geq \frac{T}{2} \text{ is satisfied.}$$

Peak Inverse Voltage, $PIV = 2V_M + V_\gamma$

$$= 20 + 0.7V = 20.7V$$

$$i_{D,max} = \frac{V_M}{R_L} \left[1 + \pi \sqrt{\frac{2V_M}{V_M}} \right]$$

$$\Rightarrow i_{D,max} = \frac{10}{1000} \left[1 + \pi \sqrt{\frac{2 \times 10}{0.2}} \right] A$$

$$\Rightarrow i_{D,max} = \frac{10}{1000} [1 + (\pi \times 10)] A$$

$$\Rightarrow i_{D,max} = \frac{10}{1000} (1 + 31.4) A$$


$$\Rightarrow i_{D,max} = 0.32 A$$

$$i_{D,avg} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_M}{R_L} \right)$$

$$\Rightarrow i_{D,avg} = \frac{1}{2} \times \frac{10}{1000} A$$

$$\Rightarrow i_{D,avg} = 5 mA$$

Ans 5.

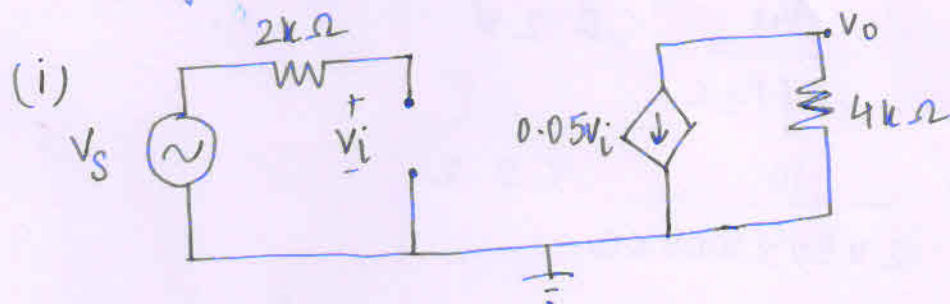


$$V_i = V_s$$

$$V_o = -0.05 V_i \times 4 \times 10^3 V$$

$$\Rightarrow V_o = -0.05 \times 4 \times 10^3 \times V_s V$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -\frac{5}{100} \times 4 \times 1000$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -200$$

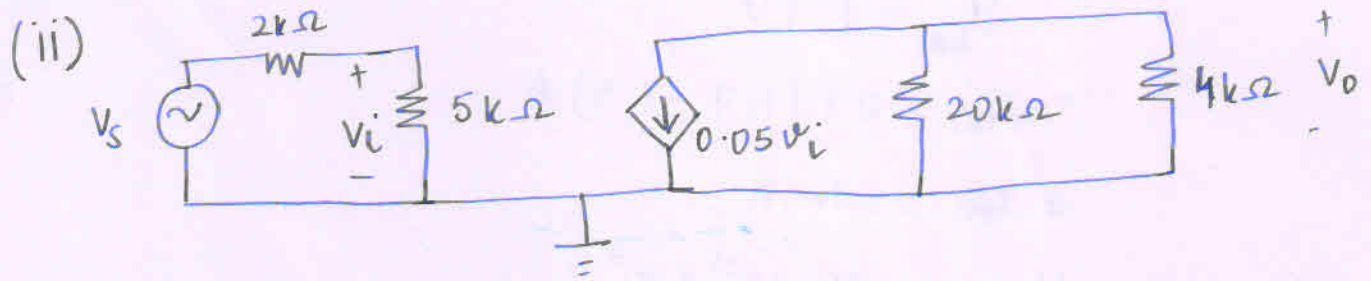

$$V_i = \frac{V_s \times 5}{5 + 2} = \frac{5V_s}{7}$$

$$V_o = -0.05V_i (20k\Omega \parallel 4k\Omega)$$




$$\Rightarrow V_o = \frac{-0.05 \times 20 \times 4 \times 1000}{24} V_i$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{-0.05 \times 20 \times 4 \times 1000}{24} \times \frac{5}{7} V_s$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = - \frac{5 \times 20 \times 4 \times 1000 \times 5}{100 \times 24 \times 7}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -119.05$$

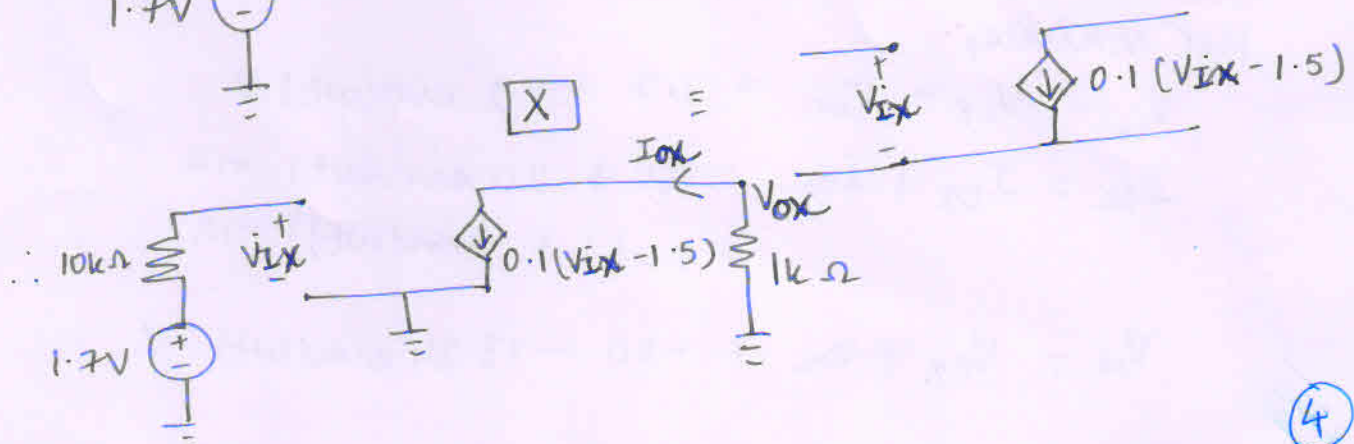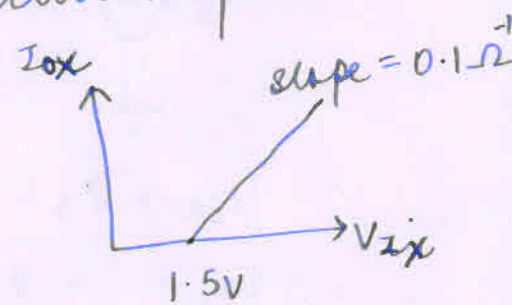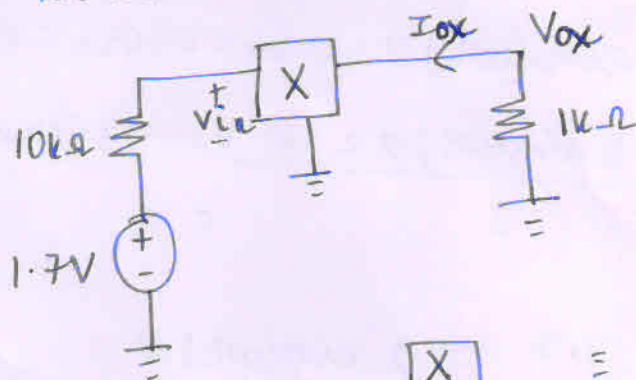Ans 6. DC analysis : Open circuit capacitors.
So, the circuit becomes,



$$V_{ix} = 1.7 \text{ V}$$




$$\therefore I_{ox} = 0.1 (1.7 - 1.5) \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_{ox} = 20 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{ox} = -20 \times 10^{-3} \times 10^3 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{ox} = -20 \text{ V}$$

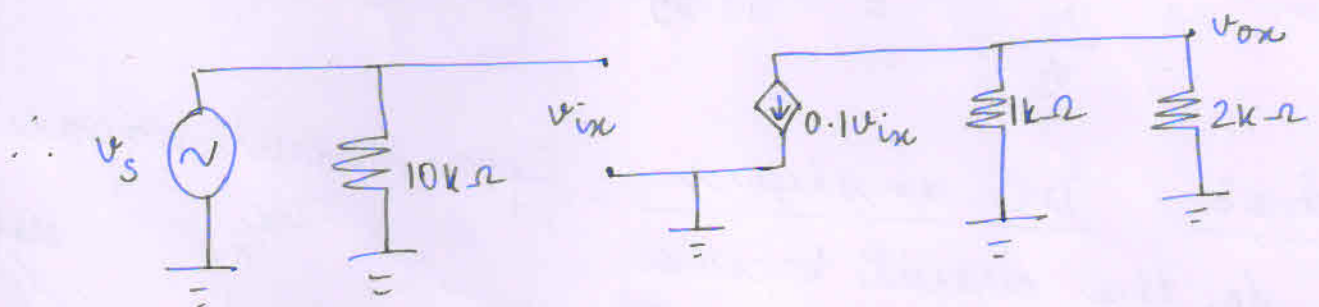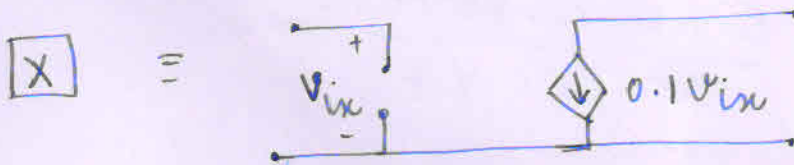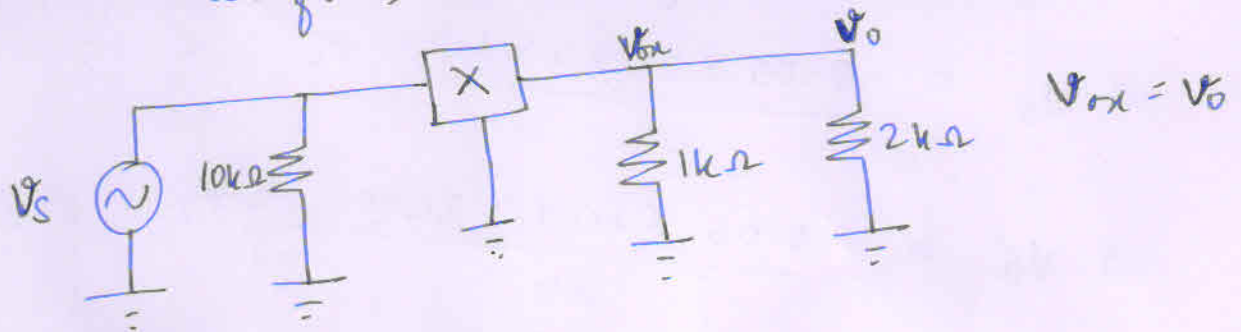AC analysis : Short circuit capacitors and DC sources. Therefore, the circuit becomes,



$$V_{ix} = V_s = 0.2 \sin(\omega t) \text{ V} \Rightarrow i_{ox} = 0.1 V_{ix} = 0.02 \sin(\omega t) \text{ A}$$

$$\therefore V_{ox} = - \frac{0.1 \times 0.2 \sin(\omega t) \times 2 \times 10^3}{3} \text{ V} = -13.34 \sin(\omega t) \text{ V} = V_o$$

Net values,

$$V_{ix} = V_{Ix} + V_{ix} = 1.7 + 0.2 \sin(\omega t) \text{ V}$$

$$I_{ox} = I_{Ox} + i_{ox} = 20 + 20 \sin(\omega t) \text{ mA} \\ = 20 (1 + \sin(\omega t)) \text{ mA}$$

$$V_{ox} = V_{Ox} + V_{ox} = -20 - 13.34 \sin(\omega t) \text{ V}$$

