

Assignment 11 solutions


Ans 1

Half Subtractor Truth table


Input		Output	
X	Y	Diff.	Bout
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$\text{Diff.} = X \oplus Y$$

$$\text{Bout} = \bar{X} \cdot Y$$

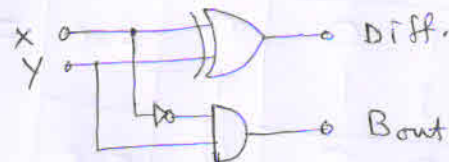


Ans-2

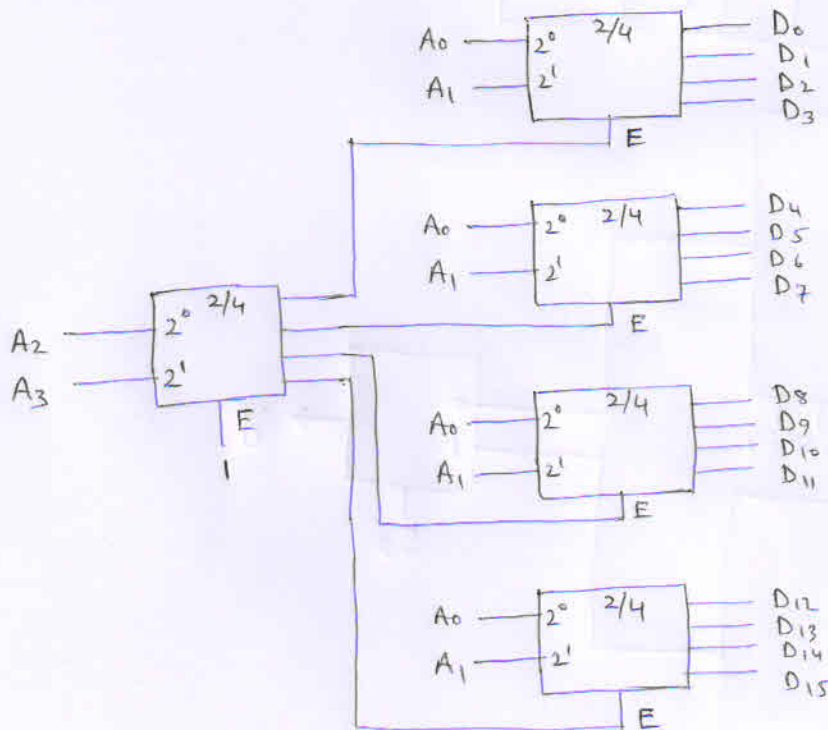

4 to 16 decoder using five 2 to 4 decoder.

Ans 3. (i)

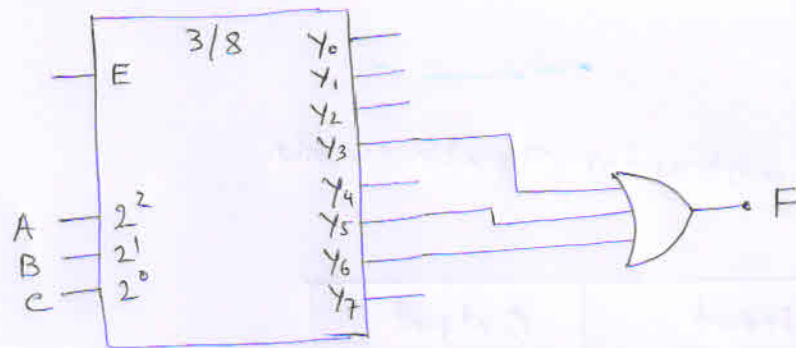
$$F(A, B, C) = \sum(3, 5, 6) \text{ using decoder:}$$




3. (ii)

$$F(A, B, C) = \sum(3, 5, 6) \text{ using multiplexer:}$$

A	B	C	F	
0	0	0	0	F=0
0	0	1	0	
0	1	0	0	F=C
0	1	1	1	
1	0	0	0	F=C
1	0	1	1	
1	1	0	1	F=C̄
1	1	1	0	

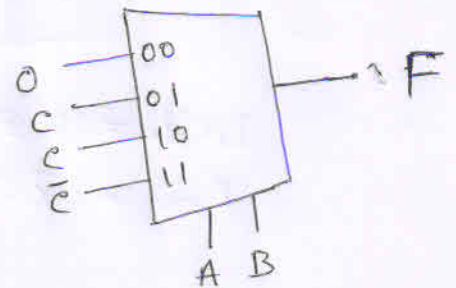

4

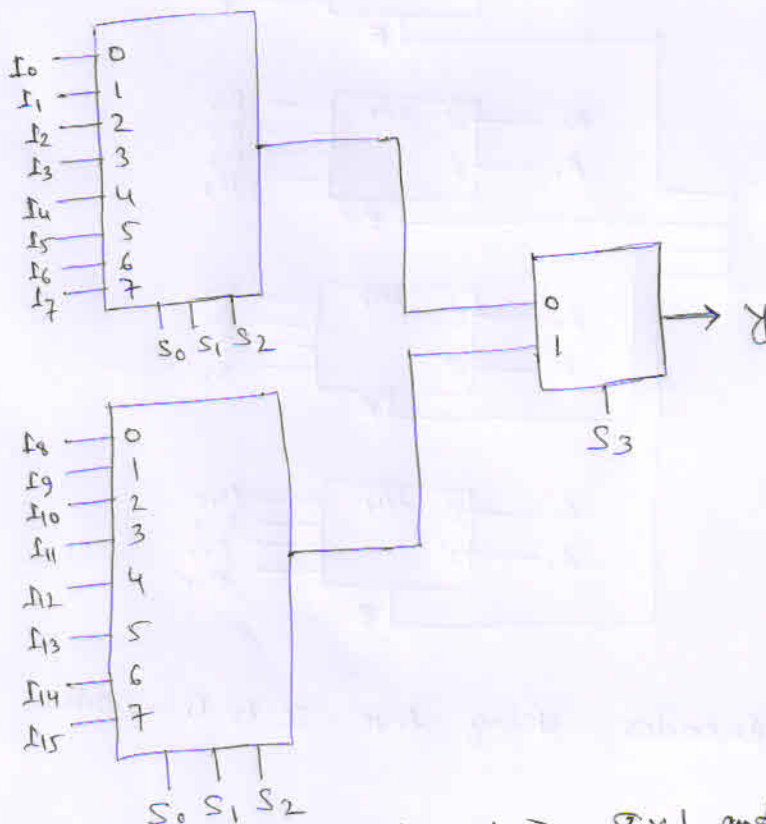


16x1 multiplexer using two 8x1 and one 2x1 multiplexer

Ans 5


$$F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

AB	CD	F	
00	00	0	
00	01	1	$F=D$
00	10	0	
00	11	1	
01	00	1	
01	01	0	$F=\bar{C}\bar{D}$
01	10	0	
01	11	0	
10	00	0	
10	01	0	$F=CD$
10	10	0	
10	11	1	
11	00	1	
11	01	1	$F=1$
11	10	1	
11	11	1	

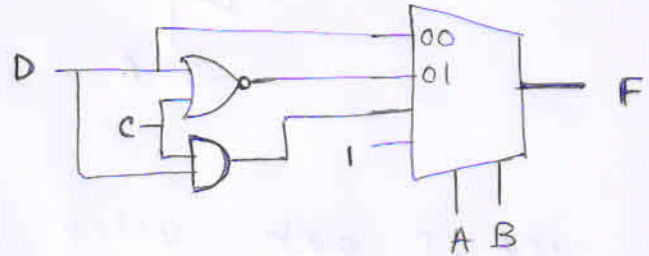


Ans-6

2 to 1 mux

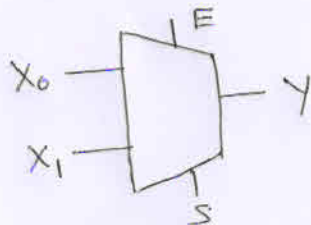


$$Y = X_0 \cdot \bar{S} + X_1 \cdot S$$

(i) AND gate using 2 to 1 MUX

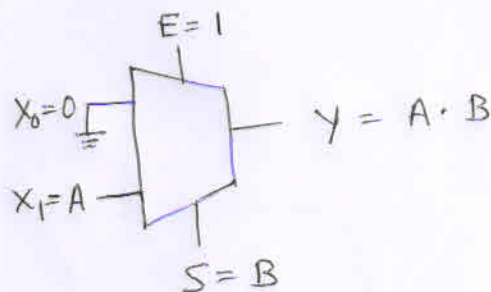

(ii) NOT gate using 2 to 1 mux

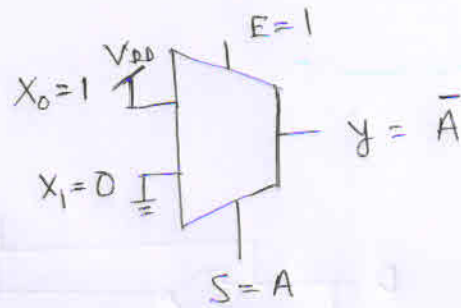

(iii) NAND gate using two 2 to 1 mux

